

Schaltzeichen**Punkte**

1 Beschreibe die Vorteile von einheitlichen Schaltzeichen.	
- Weltweite Verständigung ist möglich.	1
- Einfache Darstellung von Schaltungen.	1
	2

2 Ergänze die in der Tabelle fehlenden Schaltzeichen und Bauteile.	
- Pro Bauteil/Schaltzeichen ein Punkt.	6
Fehlende Bauteile: Schalter und Kabel	
	6

3 Vervollständige die Schaltzeichen zu einem einfachen Stromkreis.	
- Die Bauteile werden einfach in Reihe verbunden.	2
	2

Gesamtpunktzahl	10
------------------------	-----------